

# The economic, direct coupling amplifier

## Экономичный усилитель с непосредственными связями

Волкерс


При понижении напряжения на экранирующей сетке пентода до 10% и ниже от величины напряжения источника анодного питания и при увеличении сопротивления анодной нагрузки в 10 раз и более против ее обычных значений, коэффициент усиления ламп, рабо-

тающих в таком экономичном режиме, значительно возрастает, несмотря на уменьшение крутизны характеристики. В этих условиях на серийных лампах 6SJ7 было получено усиление на каскад, достигающее 2500.

Применение экономичного режима ламп

в усилителе с непосредственной связью имеет два следующих основных преимущества: резкое увеличение общего коэффициента усиления, что позволяет уменьшить число каскадов, и упрощение схемы, вызванное уменьшением числа деталей.

счет отрицательной обратной связи, которая может быть сделана чрезвычайно сильной. Коэффициент отрицательной обратной связи в этом усилителе может быть доведен до 1000 и более, что способствует эффективному подавлению фона и собственных шумов ламп.

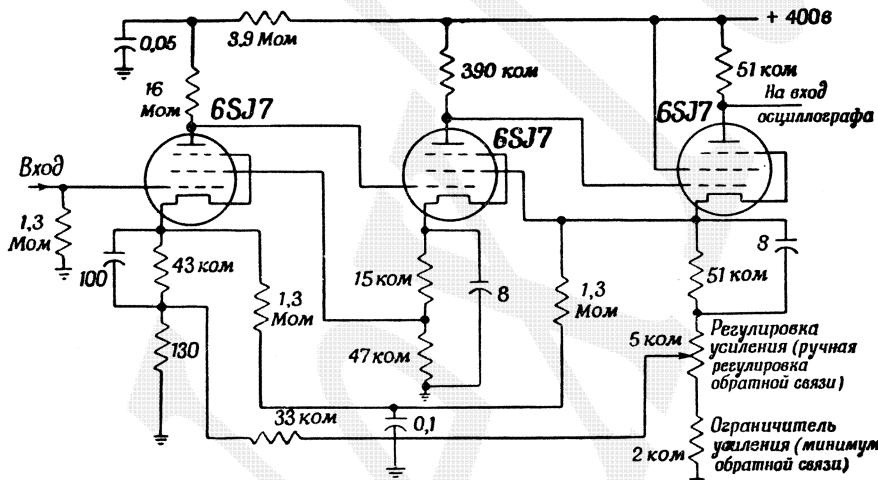

Фиг. 1. Трехкаскадный экономичный усилитель с непосредственной связью, примененный в милливольтдетекторе, выпускаемом промышленностью.


На фиг. 1 представлена принципиальная схема телевизионного милливольтдетектора и предварительного усилителя к осциллографу,

Это дает возможность строить подобные усилители с шумом менее 25 мкв на лампах 6SJ7 с питанием накала переменным током.

1) При этом второй каскад должен быть выполнен по схеме с катодной связью, как на фиг. 1. — Прим. ред.

2) Это утверждение неточно. Общие для нескольких усилителей компенсационные лампы  $L_1$  и  $L_2$  вызовут определенное воздействие усилителей друг на друга. Для уменьшения взаимного влияния необходимо в ка-

честве  $L_2$  выбирать лампы с большой крутизной; кроме того, необходимо как можно более тщательно сбалансировать первые лампы каждого из усилителей (при подключенных остальных усилителях) с лампой  $L_1$ . — Прим. ред.

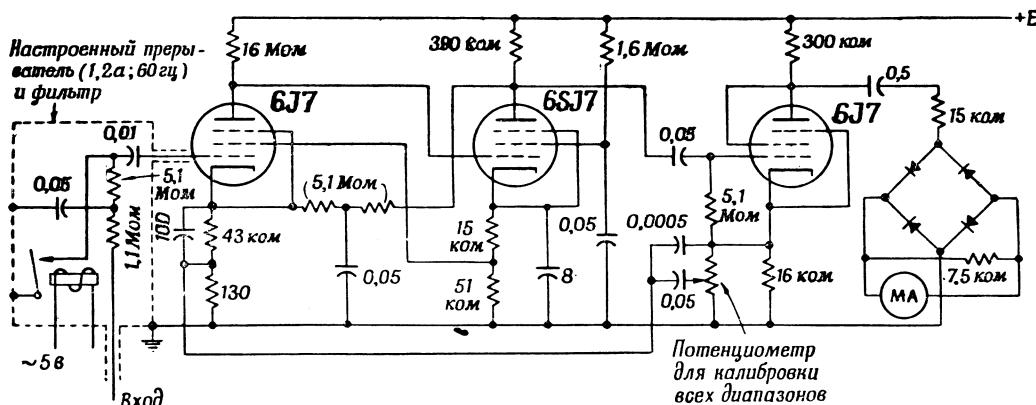

Фиг. 2. Схема с экономичным режимом ламп, использованная в широкодиапазонном ламповом милливольтметре постоянного тока.

изготовленного фирмой «Смит индастриз». Схема представляет собой трехкаскадный усилитель, в котором полностью используются преимущества высокого коэффициента усиления входной лампы (около  $10^3$ ) и общее усиление которого достигает  $2 \cdot 10^6$ . Обычно в таком большом усиении нет необходимости. Поэтому избыточное усиление устраняется за

отсутствия фазовых сдвигов экономичный усилитель данного типа с непосредственной связью допускает применение отрицательной обратной связи, равной  $5000 : 1$  и более, без угрозы возникновения генерации.

Замена в ламповом милливольтметре постоянного тока типа MV-17b усилителя несущей частоты с  $RC$ -связью экономичным усилителем постоянного тока с непосредственной связью (фиг. 2) позволила сократить на 40% число конденсаторов и уменьшить число ламп с 7 до 4. Потребление энергии в таком приборе снизилось настолько, что оказалось возможным полностью отказаться от вентиляционных отверстий в кожухе. Благодаря большому коэффициенту обратной связи в этом усилителе его стабильность значительно улучшилась. До изменения режима этот прибор имел погрешность 4% от полной шкалы на каждые 10% изменения напряжения сети. В экономичном усилителе с непосредственной межкаскадной связью и сильной обратной связью погрешность от изменения напряже-

ния сети на 20% составляет менее 1%. Отрицательная обратная связь при всех ее общезвестных преимуществах в отношении уменьшения искажений и шумов может во многих схемах оказаться нежелательной. Так неизбежно возникающие в усилителях с  $RC$ -связью между каскадами фазовые сдвиги могут при чрезмерной отрицательной обратной связи вызывать генерацию. Вследствие

ния сети на 20% составляет менее 1%.

Данная схема является хорошим примером усилителя звуковых частот смешанного типа с непосредственной связью и  $RC$ -связью между каскадами.

Предварительный усилитель напряжения состоит из двух каскадов с непосредственной связью. Входная лампа работает в экономичном режиме и дает усиление  $10^3$  и более. Второй каскад работает в обычном режиме и имеет усиление 200. Таким образом, общее усиление первых двух каскадов составляет  $2 \cdot 10^5$ . Экономичный усилитель усиливает несущий сигнал, вырабатываемый модулятором постоянного тока, обладающим уровнем шумов ниже 10 мкв при входном сопротивлении 11 Мом. Отрицательная обратная связь при максимальной чувствительности этого вольтметра составляет приблизительно 100 : 1 и при меньшей чувствительности 1000 : 1. При таких высоких коэффициентах обратной связи шумы ламп и фон ничтожно малы и ими можно пренебречь.