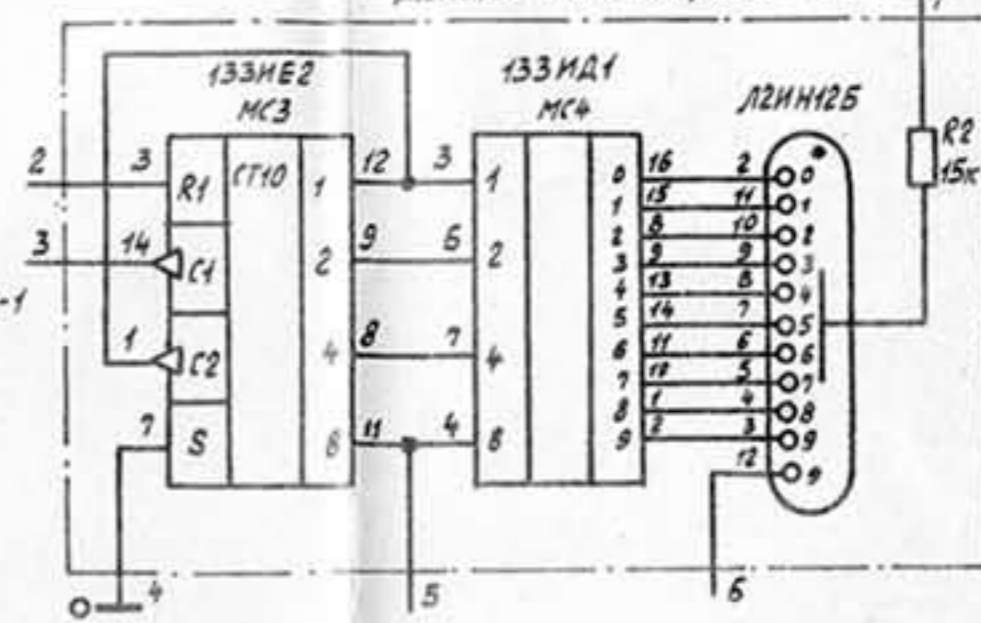


Декады индикаторные 7...9




1. Обозначения выводов декад индикаторных присвоены условно.
2. Переключатели В1 декад индикаторных 2,3,5,6 имеют 10 фиксированных положений (контакты 0...9).
3. Переключатель В2 имеет 3 фиксированных положения (контакты 2...4, 8...10).
4. Переключатель В3 имеет 4 фиксированных положения (контакты 1...4, 7...10).
5. Lо - корпус аналоговый.

Блок индикаторно-коммутационный (УЗ).  
Схема электрическая принципиальная.

ПРЕДЕЛЫ U [V]



Таблица цепей питания микросхем

Тип	Выводы	Адрес
136ЛА1	14	а
136ЛА3	7	Общий
133ИЕ2	5	а
	10	Общий
133ИД1	5	а
	12	Общий

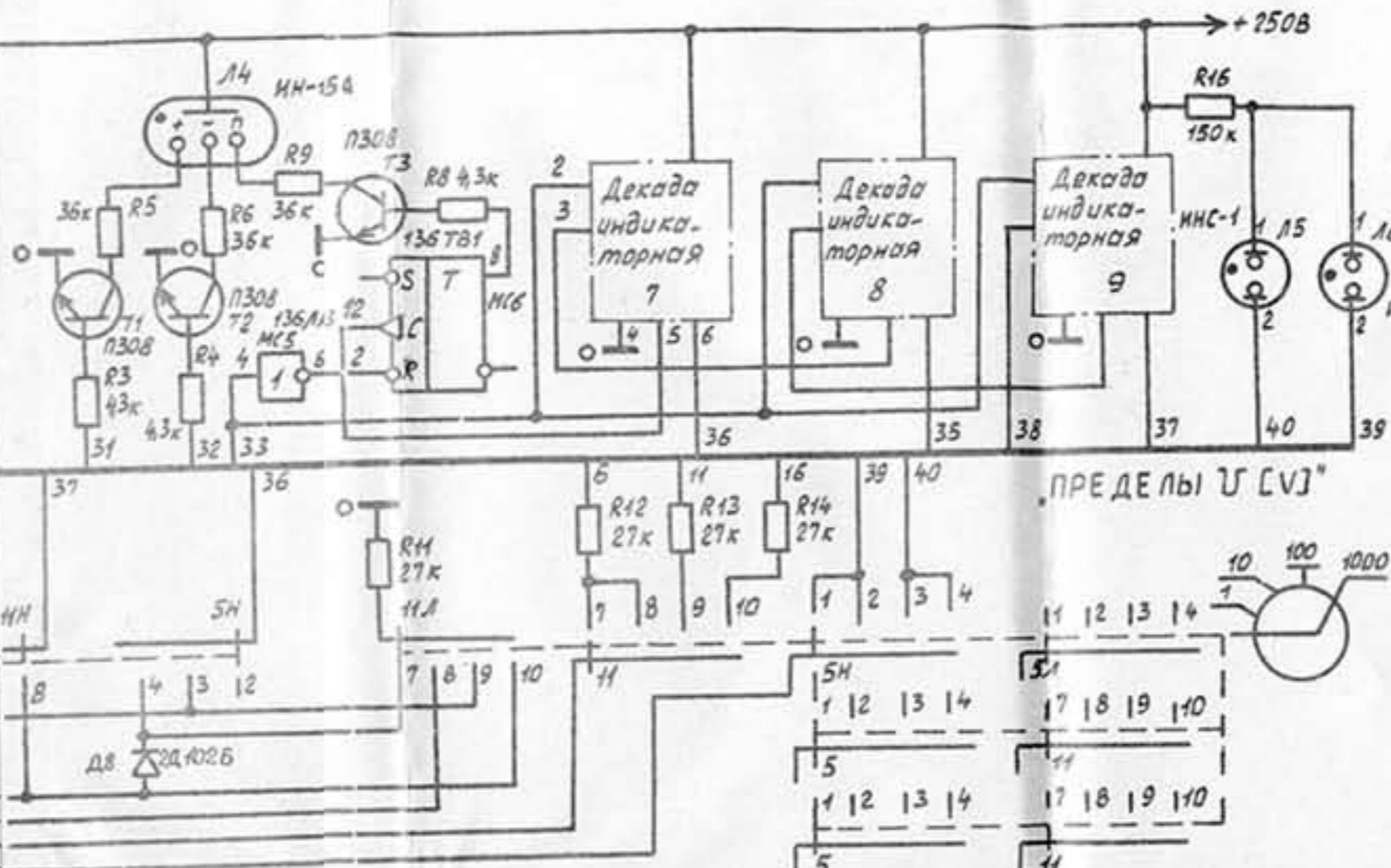

шг —	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	31	32	33	36
Команда - $1 \cdot 10^{-3}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $2 \cdot 10^{-3}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $4 \cdot 10^{-3}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $8 \cdot 10^{-3}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $1 \cdot 10^{-4}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $2 \cdot 10^{-4}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $4 \cdot 10^{-4}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $8 \cdot 10^{-4}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $1 \cdot 10^{-5}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $2 \cdot 10^{-5}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $4 \cdot 10^{-5}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Команда - $8 \cdot 10^{-5}$ В	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж
Полярность - плюс	П															
Полярность - минус	15															
Сброс	10, К															
Счетные импульсы	5, Д															

Цепь	Комп.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
+ 250 В	1, А	15, П	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	
+ 5 В																																				
Команда - 1 В																																				
Команда - 2 В																																				
Команда - 4 В																																				
Команда - 8 В																																				
Команда - 1·10 <sup>-1</sup> В																																				
Команда - 2·10 <sup>-1</sup> В																																				
Команда - 4·10 <sup>-1</sup> В																																				
Команда - 8·10 <sup>-1</sup> В																																				
Общий	14, О	13, К	12, Б	11, А	10, И	9, З	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е	5, Д	4, Г	3, В	2, Б	1, А	0, И	8, З	7, Ж	6, Е

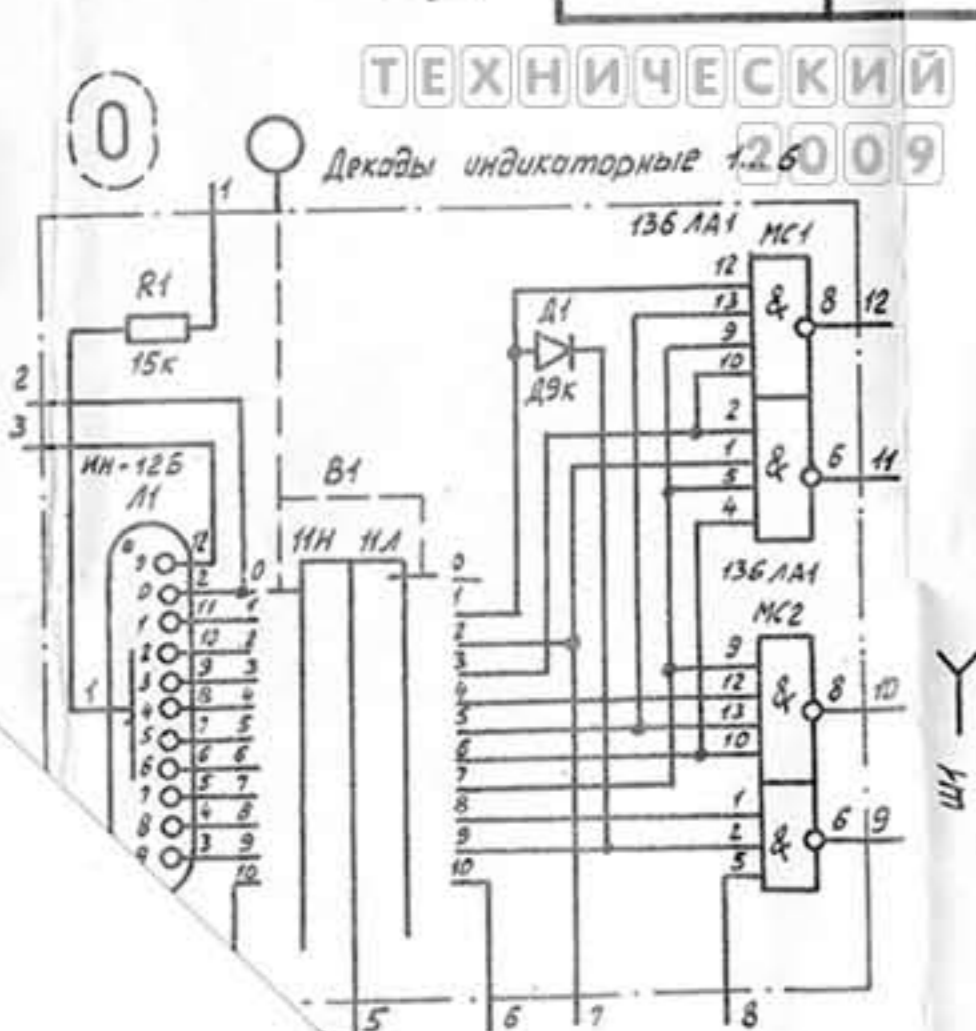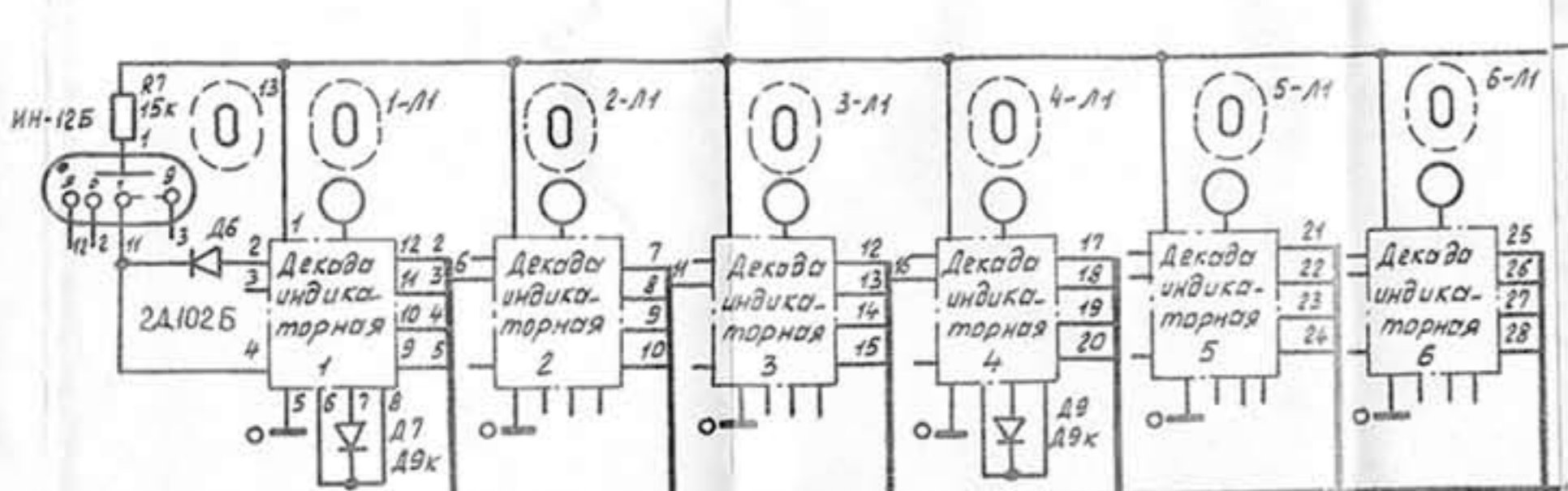

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИ

Декады индикаторные 1...6

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>

10<sup>-4</sup> 10<sup>-5</sup> 10<sup>-6</sup>